
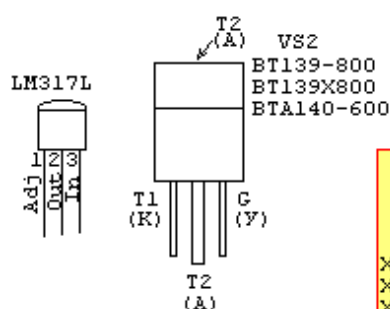


Проект "УНИВЕРСАЛ Х51".

Ключ силовой одиночный.

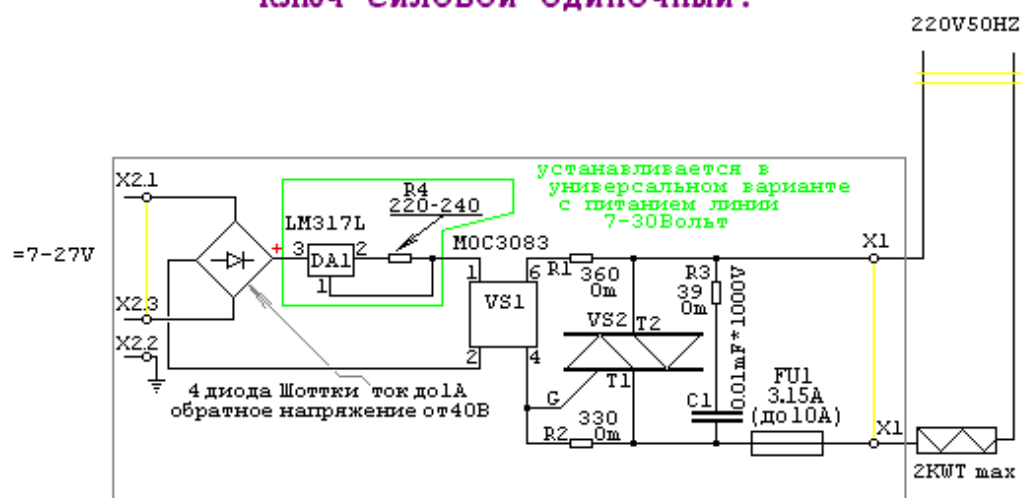


Симистор VS2 устанавливается на автономном радиаторе необходимой площади.

В случае применения "электронного" пускорегулирующего устройства цепочка R3-C1 **не устанавливается**.

Модуль DA1 может быть установлен при напряжении питающей линии более 6,5 Вольт (36В максимум).

В более простом приближении достаточно только балластного резистора R4 и перемычки вместо DA1...

Линия X2.2 соединена с "Корпусом" в блоке управления и с экраным проводником в соединительном кабеле.

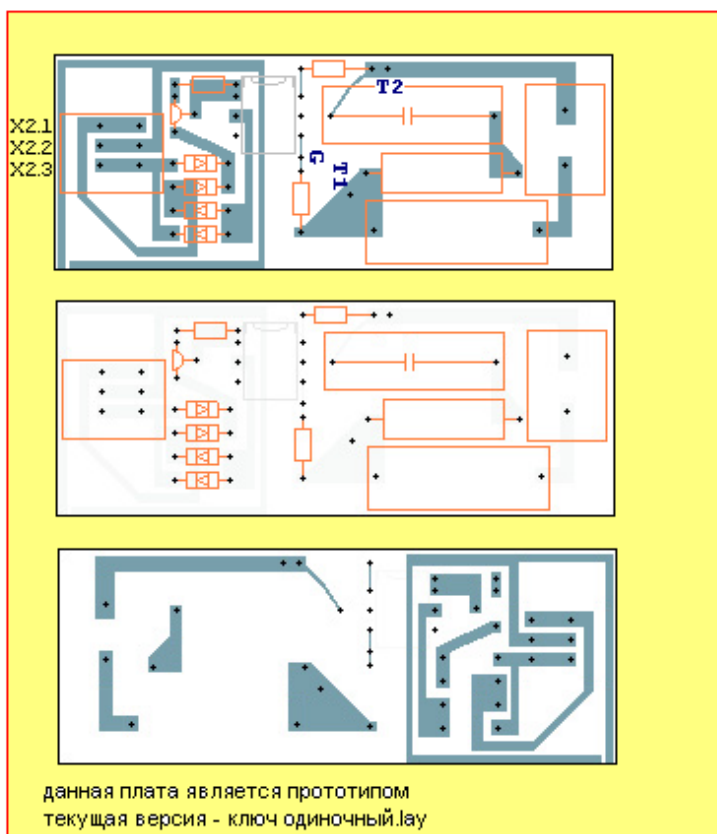

Составлено..... 4.12.2005 20 декабря 2007г.
корректурa по макету.....
файл платы..... ключ одиночный.lay
файл версии программы.....

Б. А. Крутицкий.